

Esercitazione 07

Laboratorio di Fisica III

16,17,18 Novembre 2021

L'esercitazione ha quattro obiettivi:

1. realizzare mediante un transistor una **porta logica** elementare, la NOR, mediante la quale può essere costruito qualunque circuito digitale;
2. come esempio di circuito combinatorio, realizzare una porta XOR a partire da porte NAND (ed eventualmente una NOT);
3. implementare un *flip-flop RS*, dispositivo che realizza un fondamentale elemento di **memoria**;
4. realizzare un **divisore di frequenza** asincrono per 2 e per 4 mediante flip-flop di tipo D;
5. (FACOLTATIVO) misurare il **tempo di propagazione** di un segnale attraverso porte logiche.

Attenzione!

- Includere nella relazione relativa alla presente esercitazione una documentazione fotografica essenziale dei vari circuiti realizzati su breadboard.
- Una valutazione positiva della relazione costituirà un punto di merito ai fini della valutazione finale. A tal fine, la relazione va consegnata entro 12 giorni dalla data di esecuzione.

Componenti necessarie [*]

- 1 transistor 2N2222;
- 1 integrato 74xx00;
- 1 integrato 74xx04;
- 2 integrati 74xx74 (2 × D-type flip-flop);
- 6 LED: 1 giallo, 1 verde, 4 rossi;

[*] la lista non tiene conto di resistenze, capacità, breadboard, ecc.

I dispositivi devono essere alimentati fornendo ai rispettivi pin di alimentazione esclusivamente +5 V, oltre naturalmente ad un'opportuna connessione a massa dei pin corrispondenti. In laboratorio la corrente va limitata a 40 mA.

1 Porta NOR mediante transistor

Il circuito in Fig. 1 implementa una porta logica mediante un transistor. I due input (A, B) e l'output (C) possono assumere due possibili stati, corrispondenti ad uno 0 logico (ground) e ad un 1 logico (+5 V), rispettivamente. I due stati sono visivamente rappresentati dai LED: un LED spento rappresenta uno zero logico, mentre un LED acceso rappresenta un 1 logico.

 


Fig. 1: Porta logica realizzata mediante un transistor.

Si realizzi il circuito di Fig. 1 mediante

- un transistor 2N2222 e
- tre LED per visualizzare lo stato degli input (LED giallo e LED verde) e dell'output (LED rosso), opportunamente protetti con delle resistenze da 470 Ω .

1. Si verifichi che l'operazione booleana che lega l'output C agli input A, B è la NOR.

2 Sviluppo di una porta XOR

L'integrato 74xx00 contiene quattro porte logiche NAND (NOT AND), come raffigurato in Fig. 5 (a). Utilizzando

- un integrato 74xx00,
- (se lo si considera necessario) un transistor per implementare una porta NOT e
- tre LED per visualizzare lo stato degli input (LED giallo e LED verde) e dell'output (LED rosso), opportunamente protetti con delle resistenze da 470 Ω ,

2. si costruisca una porta XOR e se ne si verifichi il comportamento.

3 Circuito flip-flop RS

Il circuito in Fig. 2 implementa un cosiddetto *flip-flop RS*. Quando i due input (\bar{R} e \bar{S}) sono tenuti ad 1 logico (+5 V), il circuito mantiene sui due output (Q e \bar{Q} , cioè l'opposto di Q) lo stato logico attuale. Un *flip-flop* è pertanto un **elemento di memoria**, in grado di mantenere il proprio stato indefinitamente nel tempo, a patto che sia alimentato. Lo stato può essere invertito (*flip*) collegando uno dei due input a ground (non contemporaneamente).

NB: le due resistenze da 1 k Ω mantengono le entrate "alte" – e quindi non "flottanti" – quando non vi è connessione, ad esempio a massa. Si tratta di una configurazione *pull-up*.

Si realizzi il circuito di Fig. 2 mediante

 


Fig. 2: Flip-flop RS.

- un integrato 74xx00 e
- due LED di diverso colore per visualizzare lo stato degli output, opportunamente protetti con delle resistenze da 470 Ω .

3. Si studi il funzionamento del circuito, determinandone la tabella di verità.

4 Divisore di frequenza e contatore

Il circuito in Fig. 3 implementa un divisore di frequenza per 2, utilizzando un flip-flop di tipo D. L'integrato

 


Fig. 3: Divisore di frequenza per 2.

74xx74 ne contiene due, come raffigurato in Fig. 5 (b).

Si realizzi il circuito di Fig. 3 mediante

- un integrato 74xx74 e
- fornendo come segnale di clock un'onda quadra TTL di frequenza $f_{CLK} = 1 \text{ kHz}$.

4. Si verifichi l'effettiva divisione di frequenza per 2.

Utilizzando,

- ove necessario, un secondo integrato 74xx74 e
- il medesimo segnale di clock sul primo flip-flop,

si realizzi un divisore di frequenza per 4, 8 e 16.

5. In tutti i casi si verifichi l'effettiva divisione di frequenza per il fattore nominale.

Successivamente

- si connettano le uscite Q del divisore di frequenza per 16 a 4 led rossi, **opportunamente protetti con delle resistenze da $470\ \Omega$** , e
- si riduca la frequenza di clock ad 1 Hz).

Si verifichi quindi

6. **l'effettiva realizzazione di un contatore e**
7. **se ne inverta la direzione di conteggio sostituendo le uscite Q con le rispettive \bar{Q} .**

5 FACOLTATIVO: Misura del tempo di propagazione di un segnale attraverso porte logiche

Nell'ultima parte dell'esercitazione è richiesta la misura del ritardo acquisito da un segnale che attraversa una porta logica.

 


Fig. 4: (a) L'integrato 74xx04 contiene 6 porte NOT. (b) Circuito per la misura del ritardo nella propagazione di un segnale attraverso porte logiche.

Si realizzi il circuito di Fig. 4 mediante

- due integrati 74xx04 opportunamente alimentati,
- collegando in serie N porte logiche NOT e
- fornendo all'ingresso della prima porta un'onda quadra V_{in} di estremi 0 e 5 V.

8. **Si misuri, in funzione del numero $N = 1 \dots 12$ di porte logiche attraversate, il ritardo acquisito dal segnale V_{out} rispetto al segnale V_{in} .**
9. **Si determini, mediante un fit lineare, il ritardo medio per porta.**

Attenzione! La banda dell'oscilloscopio è limitata a 70 MHz...

Collegando un numero N dispari di porte NOT in serie, e collegando l'output dell'ultima all'input della prima, è possibile realizzare un oscillatore. Utilizzando pertanto gli integrati 74xx04 opportunamente alimentati,

10. **si realizzi un oscillatore con $N = 5, 7, 9, 11$ e si verifichi il suo funzionamento, misurandone la frequenza di oscillazione in ciascun caso.**
11. **Si dia una spiegazione di quanto osservato sulla base dei risultati ai punti 8 e 9.**

 
Piedinature degli integrati 74xx00 (4 × NAND) e 74xx74 (4 × D-type flip-flop)

Fig. 5: (a) Piedinatura degli integrati 74xx00. (b) Piedinatura degli integrati 74xx74: i segnali di *reset* (R), *set* (S) sono *active-low*. Durante tutta l'esercitazione essi vanno dunque collegati a +5 V.